

2010

שאלה 8

תמונה הפונקציה הולנית הבאה:

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C}$$

- הציג בעזרות טבלת אמת את כל הערכים האפשריים של המשתנים הבינאריים A, B ו C וכן את הערכים המתקבלים של F.
- הציג מפת קרטו וצמץם באמצעותה את הערכים שבטבלת האמת ורשוום במחברתך את הביטוי המפשיט עבור הפונקציה.
- כממש במחברתך את הפונקציה המפשיטה באמצעות שער NOR בלבד.

2009

שאלה 8

תמונה הפונקציה הולנית הבאה

$$F(A,B,C,D) = ACD + BD + ABCD + ABC + BC$$

- הציג בטבלת האמת שבסופה את כל הערכים האפשריים של המשתנים הבינאריים A, B, C ו D וכן את הערכים המתקבלים עבור F.
- צמץם באמצעות מפת קרטו שבסופה את הערכים שהתקבלו בטבלת האמת ורשוום במחברתך את הביטוי המפשיט עבור הפונקציה.
- כממש במחברתך את הפונקציה המפשיטה באמצעות כנפיות שער NAND בלבד.

2008

שאלה 8

תמונה הפונקציה הולנית $(x, y, z) F$ המוגדרת באופן הבא:

$$F(x, y, z) = \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z$$

- הציג במחברתך, באמצעות טבלת אמת, את הערכים האפשריים של המשתנים הבינאריים x, y ו z וכן את הערכים המתקבלים של F.
- צמץם, באמצעות מפת קרטו, את הערכים שהתקבלו בטבלת האמת ורשוום את הביטוי המפשיט עבור הפונקציה.
- כממש את הפונקציה הולנית המפשיטה באמצעות שער NOR בלבד.

2007

שאלה 8

תמונה הפונקציה הולנית $(x, y, z) F$ המוגדרת באופן הבא:

$$F(x, y, z) = xyz + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + x\bar{y}\bar{z}$$

- הציג במחברתך באמצעות טבלת אמת את הערכים האפשריים של המשתנים x, y ו z וכן את הערכים המתקבלים עבור F.
- צמץם באמצעות מפת קרטו את הערכים שהתקבלו בטבלת האמת ורשוום את הביטוי המפשיט עבור הפונקציה.
- כממש את הפונקציה הולנית המפשיטה באמצעות מסטר טוורי של שערים טוגנים.